 



Lógica combinacional

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


(a)



(b)

 


(c)

 


(d)


Lógica secuencial síncrona

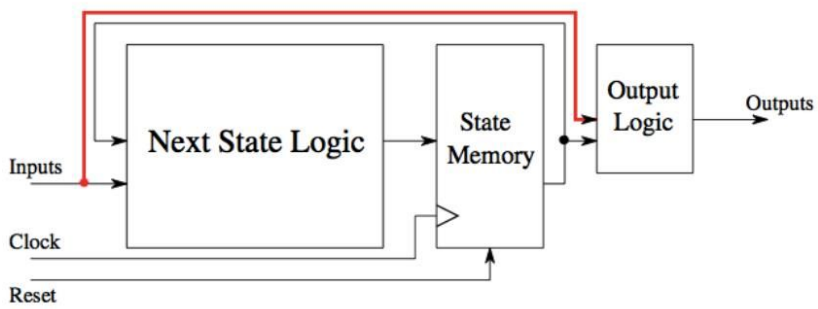


Lógica secuencial assíncrona

 


Sistema Síncrono

 

Sistema Assíncrono

 

Transferência sistema síncrono

 

Exercício T1 - Comunicação de dados

Um processador com dois canais de comunicação cada um conectado em um periférico. Os dois canais são unidirecionais do processador para os periféricos. Os dois canais são de 16 bits de dados. Os dois canais operam simultaneamente.

Clock do processador - 10ns

Clock do periférico 1 - 17 ns

Clock do periférico 2 - 8 ns

Construa as máquinas de estados dos 3 dispositivos em verilog e simule a comunicação do processador com os dois periféricos.